
Hallo Pedalboarder.


hier findest du die Verdrahtungspläne für DC-Netzteilstecker von der Standardpolarität, Umkehrpolarität (reverse), Splitter-Kabel, Spannungsverdopplung und Stromverdopplung.

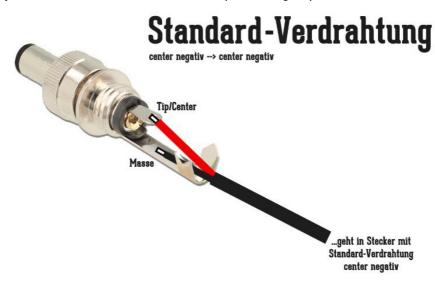Dies ist das Standard-Gleichstromkabel, welches mit 99,9% der Netzteile geliefert wird. Marken wie Boss, Electro Harmonix, Strymon, etc. verwenden diese Polarität (center negativ):



Kabel mit umgekehrter Polarität (center positiv) werden häufig für Pedale im Vintage-Stil, Vintage-Fuzzes oder PNP- oder NPN-Transistoren verwendet. Folgender Plan zeigt, wie du das Kabel neu verlöten musst, um die Polarität umzukehren.

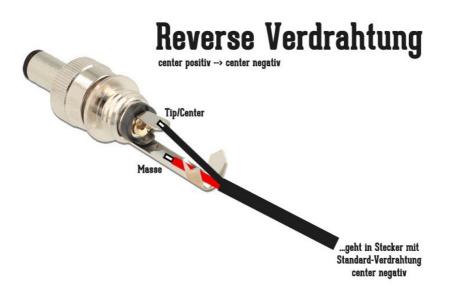
ACHTUNG: Nutze dies nur an isolierten Ausgängen des Netzteils, ansonsten kann es zu Schäden kommen!





Ein Y-Kabel oder Splitterkabel ist in der Verdrahtung identisch mit dem Parallelkabel der Stromstärke-Verdopplung.

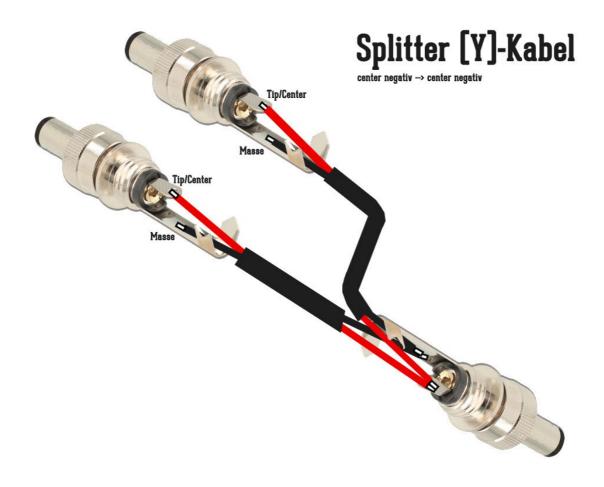Mit einem Y-Kabel oder Splitter kannst du zwei Effektpedale mit einem Ausgang des Netzteils betreiben. Hier ist es wichtig, dass der Ausgang genug Strom/MiliAmpere für die beiden Pedale bereitstellt (<u>siehe Pedal-Power-List</u>) und die Pedale die insgesamte Stromstärke nicht überschreiten:






Mit Spannungsverdopplern kannst du die Spannung eines Netzteils verdoppeln, indem du zwei Ausgänge in Reihe schaltest. Zum Beispiel werden aus zwei 9V DC-Ausgängen 18V DC oder aus zwei 12V DC-Ausgängen werden zu 24V DC.

ACHTUNG:

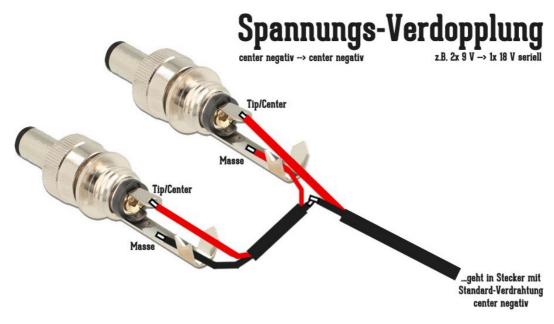Nutze dies nur an isolierten Ausgängen des Netzteils, ansonsten kann es zu Schäden kommen!



Mit Stromverdopplern kannst du den Strom eines Netzteils verdoppeln, indem du zwei Ausgänge parallel schaltest.

Zum Beispiel werden zwei parallel geschaltete 9VDC @ 500mA-Ausgänge zu 9VDC @ 1000mA (oder 1A), sodass eine höhere Leistung erzielt werden kann:



